
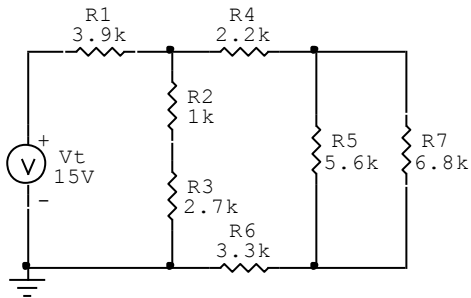


PRÁCTICA POR MALLAS
Cambiar el valor de la fuente por 9v (una pila cuadrada)


CIRCUITO 1

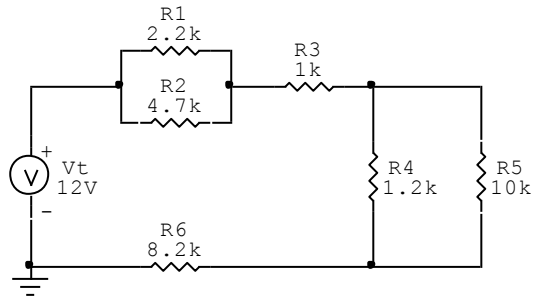


CIRCUITO 2




CIRCUITO 3

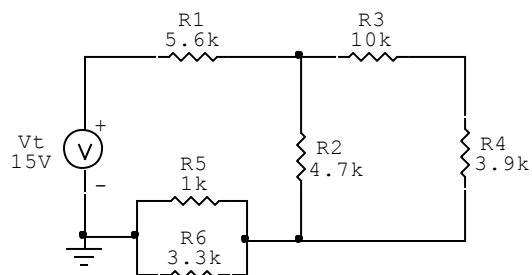


CIRCUITO 4

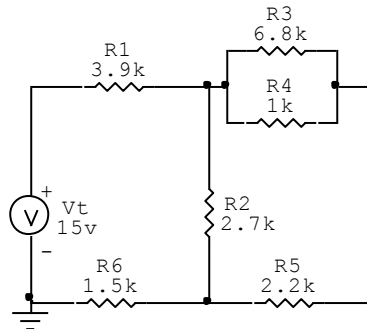


CIRCUITO 5

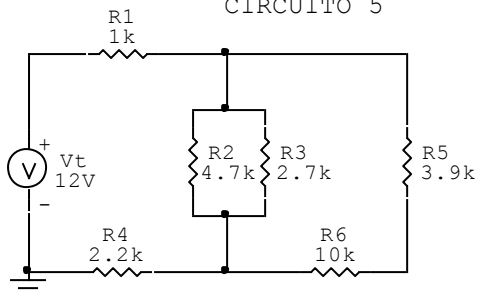

CIRCUITO 6

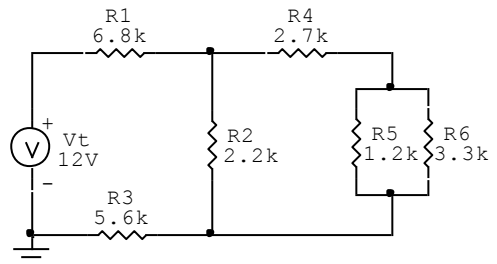

CIRCUITO 7

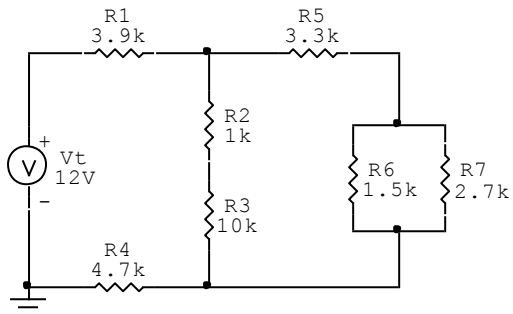

CIRCUITO 8

